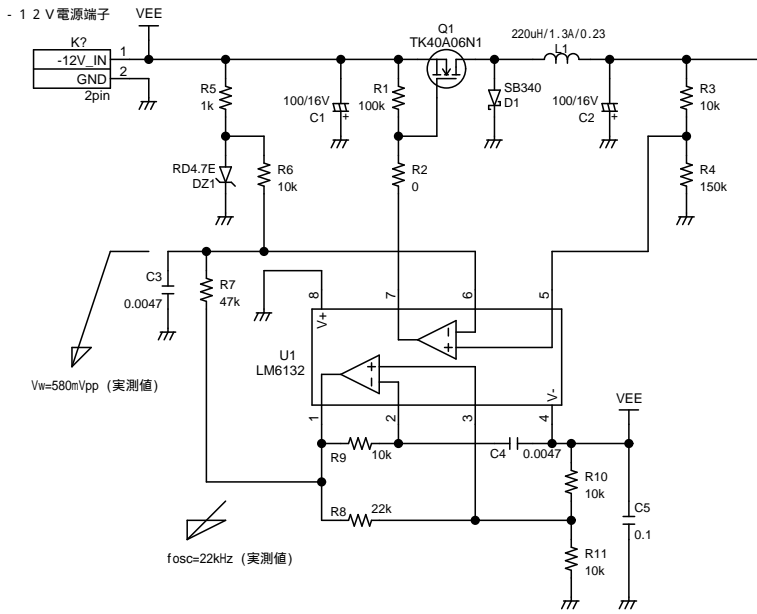


E 0 0 6 . 負電圧入出力降圧型 S W 電源 (実測版)



出力 : - 5 V , 0 . 5 A

負荷抵抗、出力電圧、リップル電圧、入力電圧、入力電流、

5 0	5 . 4 2	3 5 m V p p	1 2	0 . 0 7
2 5	5 . 3 5	4 5 m V p p	1 2	0 . 1 2
2 0	5 . 3 2	4 5 m V p p	1 2	0 . 1 4
1 5	5 . 2 8	4 5 m V p p	1 2	0 . 1 8
1 0	5 . 2 6	5 0 m V p p	1 2	0 . 2 7
8	5 . 2 5	5 0 m V p p	1 2	0 . 3 3

Vw=580mVpp (実測値)

fosc=22kHz (実測値)

TITLE		DRAWING_No.	
電源回路 3			
SHEET	DATE	DESIGN	
1 / 1	2023.12.21 (二版)	てきーらサンドム	